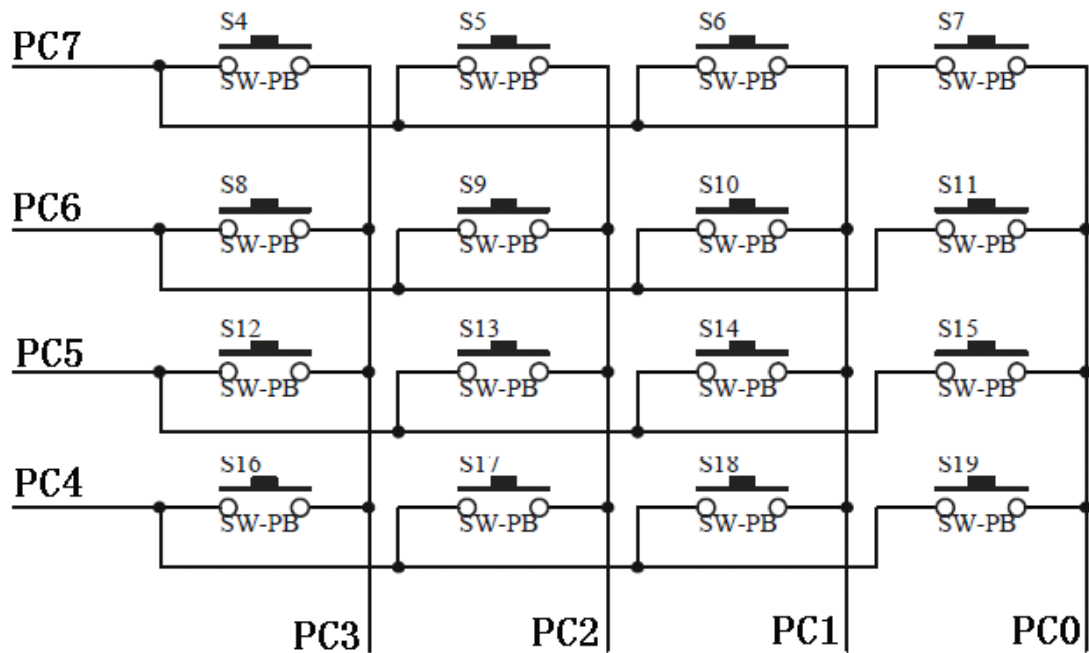


忠兴电子元件店编辑

http://store.taobao.com/shop/view_shop-b67ee37d0a464a503ca6e62679b00af2.htm

做本实验前，除了这个最小系统板外，还需焊接 16 个按键，
电路如下：



程序的内容：

阵列按键键码读取。