


忠兴电子元件店编辑

http://store.taobao.com/shop/view_shop-b67ee37d0a464a503ca6e62679b00af2.htm


做本实验除了 M128_ZZX_1 实验板外，还要焊接如下电路：

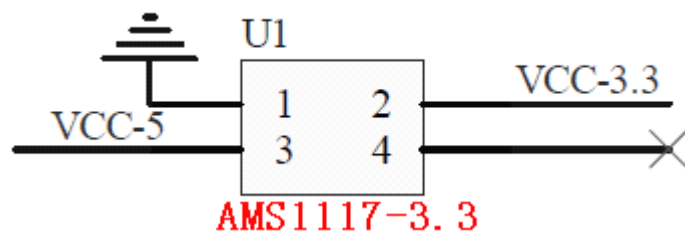1.电源转换电路

因为 TFT 采用 3V 供电，所以本次试验测系统电压都为 3V，如下是 5V 转 3V 电路：



2.TFT 控制电路

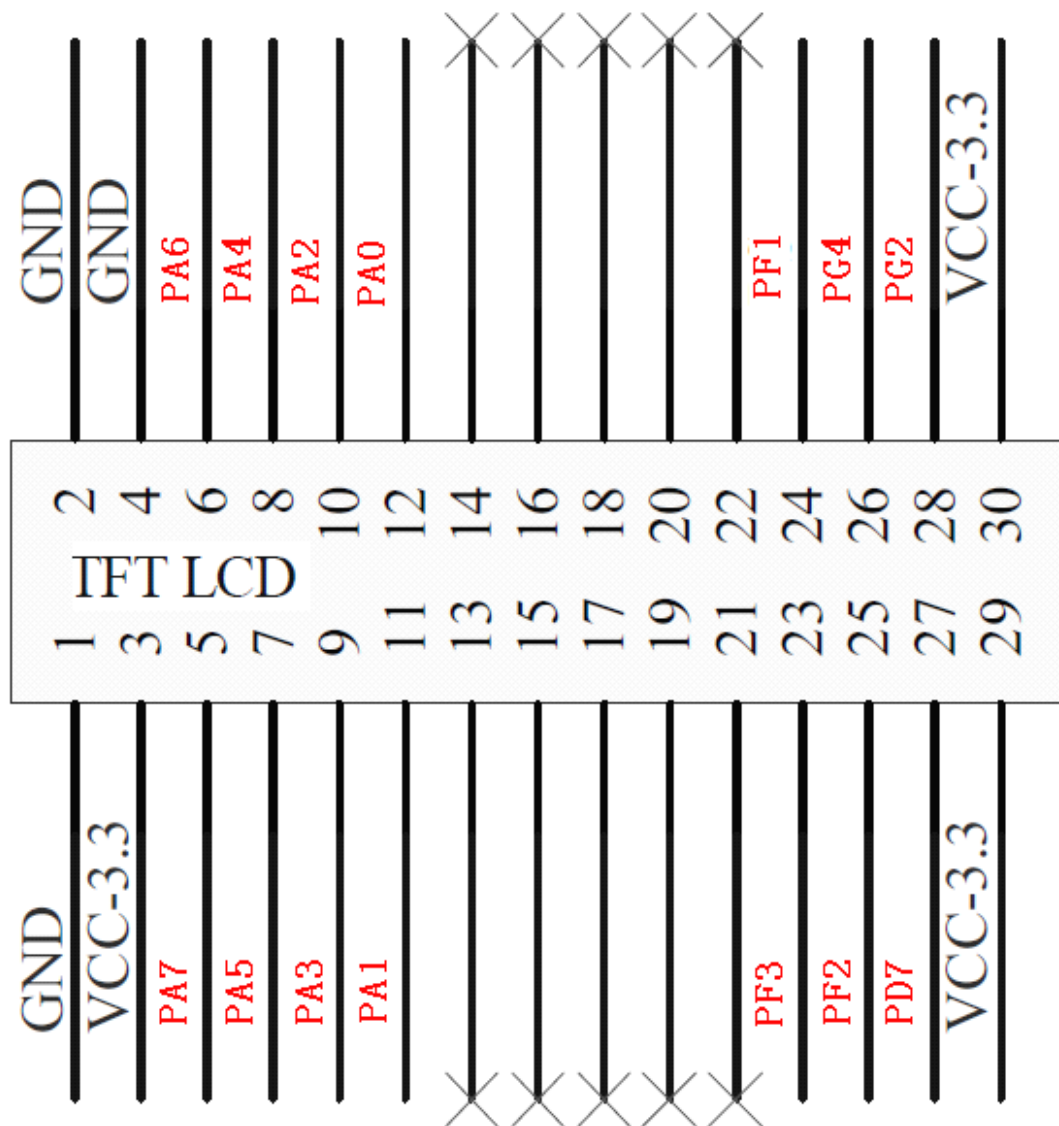

实验内容：

用 TFT 显示字符和汉字。