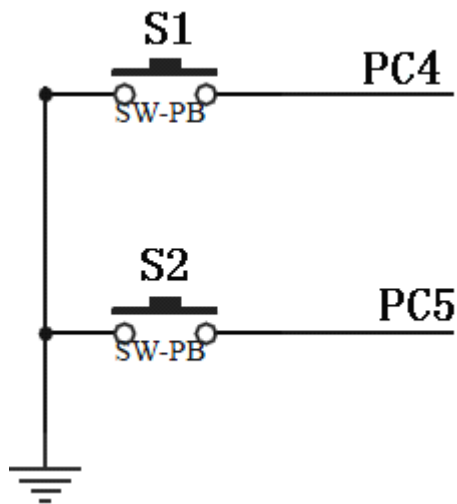


忠兴电子元件店编辑

[http://store.taobao.com/shop/view\\_shop-b67ee37d0a464a503ca6e62679b00af2.htm](http://store.taobao.com/shop/view_shop-b67ee37d0a464a503ca6e62679b00af2.htm)

做本实验前，除了这个最小系统板外，还需焊接两个按键，电路如下：



程序的内容：

开机时 8 个数码管都显示 0；按 S1J 键，8 个数码管都显示1；  
按 S2 键，8 个数码管都显示 2；